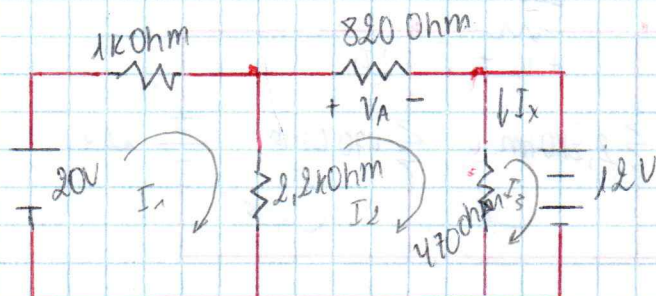


"Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo".

Mahatma Gandhi




Cálculos con las dos fuentes conectadas

$$\begin{cases} 20 - 1000I_1 - 2200(I_1 - I_2) = 0 \\ -2200(I_2 - I_1) - 820I_2 - 470(I_2 - I_3) = 0 \\ -12 - 470(I_3 - I_2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = 7,05 \text{ mA} \\ I_2 = 1,16 \text{ mA} \\ I_3 = -24,37 \text{ mA} \end{cases}$$

$$\therefore I_x = I_2 + I_3 = 1,16 + 24,4 = 25,56 \text{ mA}$$

$$V_A = 820(1,16) = 951,2 \text{ mV}$$

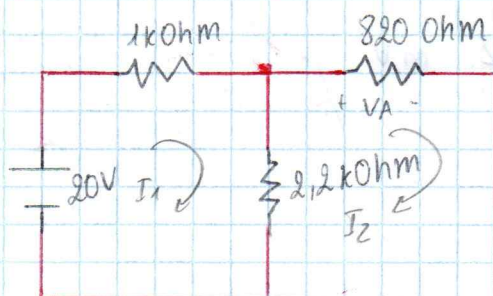


$$\begin{cases} 20 - 1000I_1 - 2200(I_1 - I_2) = 0 \\ -2200(I_2 - I_1) - 820I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = 12,52 \text{ mA} \\ I_2 = 9,12 \text{ mA} \end{cases}$$

$\therefore$  No hay  $I_x$ .
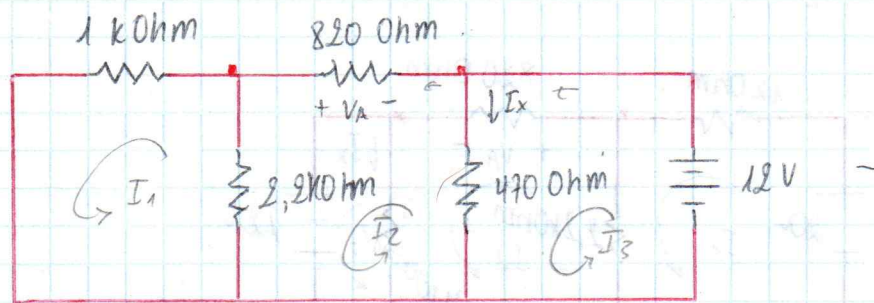
$$V_{A1} = 820(9,12) = 7478,4 \text{ mV}$$



$$\begin{cases} -1000 I_1 - 2200 (I_1 - I_2) = 0 \\ -2200 (I_2 - I_1) - 820 I_2 - 470 (I_2 - I_3) = 0 \\ 12 - 470 (I_3 - I_2) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_1 = 5,47 \text{ mA} \\ I_2 = 7,96 \text{ mA} \\ I_3 = 33,49 \text{ mA} \end{cases}$$

$$\therefore I_{x2} = I_3 - I_2 = 33,49 - 7,96 = 25,53 \text{ mA}$$

$$V_{A2} = 820 (7,96) = 6527,2 \text{ mV}$$

$$\therefore I_x = I_{x1} + I_{x2} = 0 + 25,53 = 25,53 \text{ mA}$$

$$V_A = V_{A1} - V_{A2} = 951,2 \text{ mV}$$